

FCA-202
BCA (SECOND SEMESTER) EXAMINATION, 2021
BCA
PAPER: P-2
DIGITAL ELECTRONICS

MAX MARKS:

Note: Attempt all the questions.

Q 1. Explain three variable K-map using example.

तीन वेरिएबल वाले K मैप को समझाइए.

Q 2. Differentiate synchronous and asynchronous.

सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में अंतर करें।

Q 3. Differentiate level triggered and edge trigger flip flop.

लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में अंतर लिखिए.